

016 – CI SN74HC08


Portas lógicas AND.

Para entender o *computador*.


Circuito esquemático – Porta AND



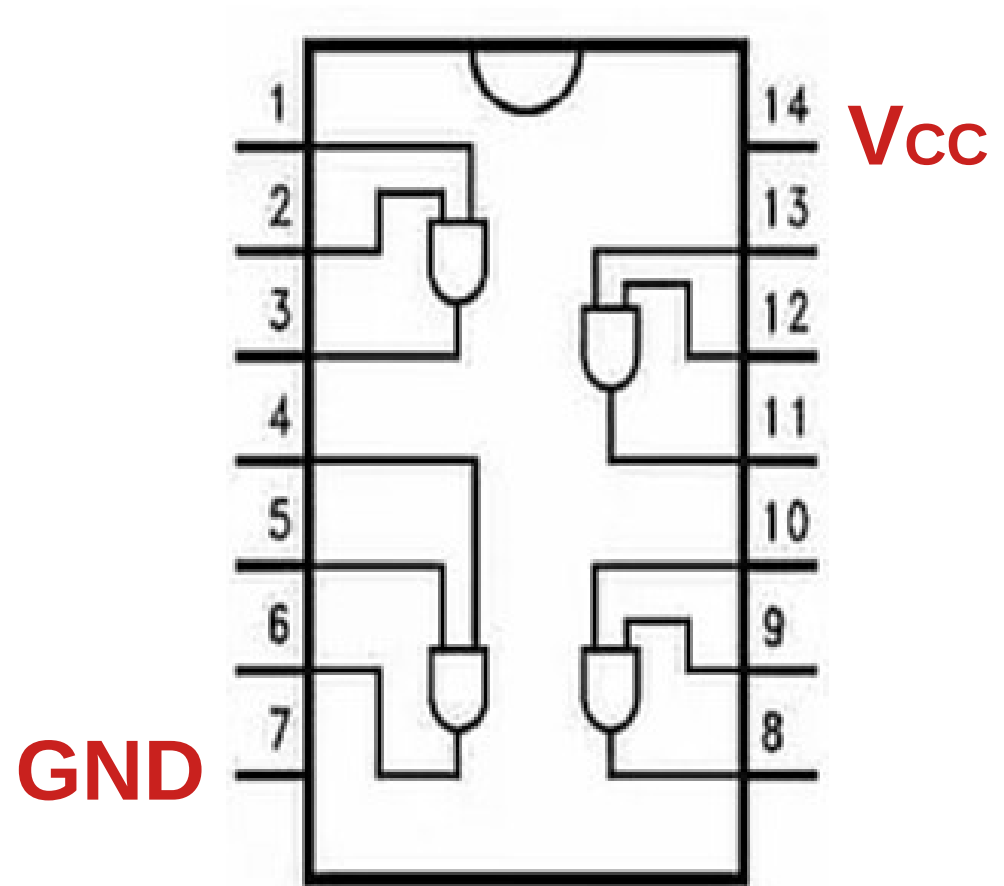
- Os CIs lógicos série **SN74** tem 4 portas lógicas.
- Seu encapsulamento oferece 14 pinos de saída.
- O pino **14** corresponde à alimentação de energia.
- O pino **7** corresponde ao aterramento (terra).
- Cada porta envolve **3** pinos adjacentes.



Circuito esquemático – Porta **AND**

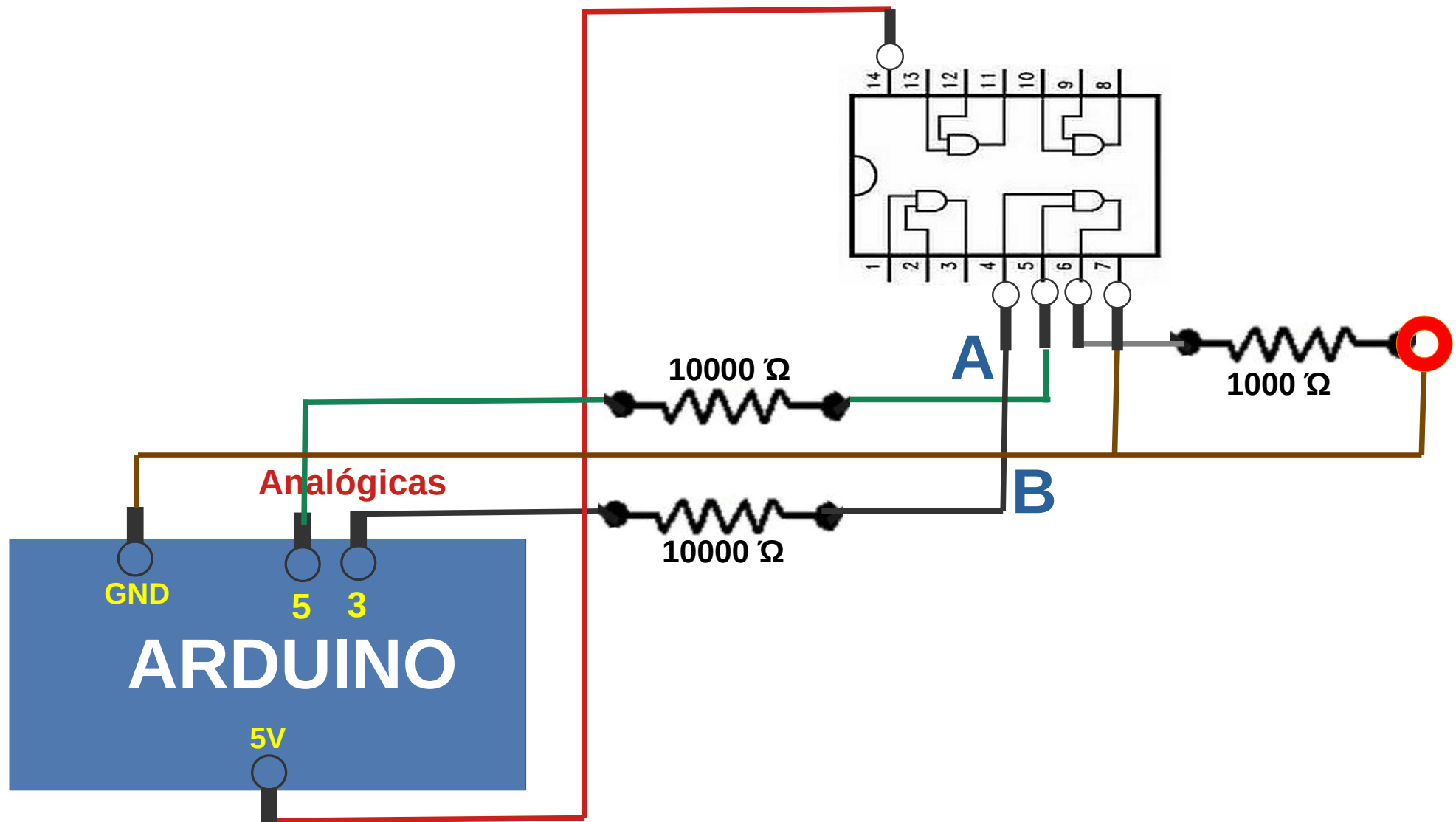

Circuito esquemático – Porta **AND**

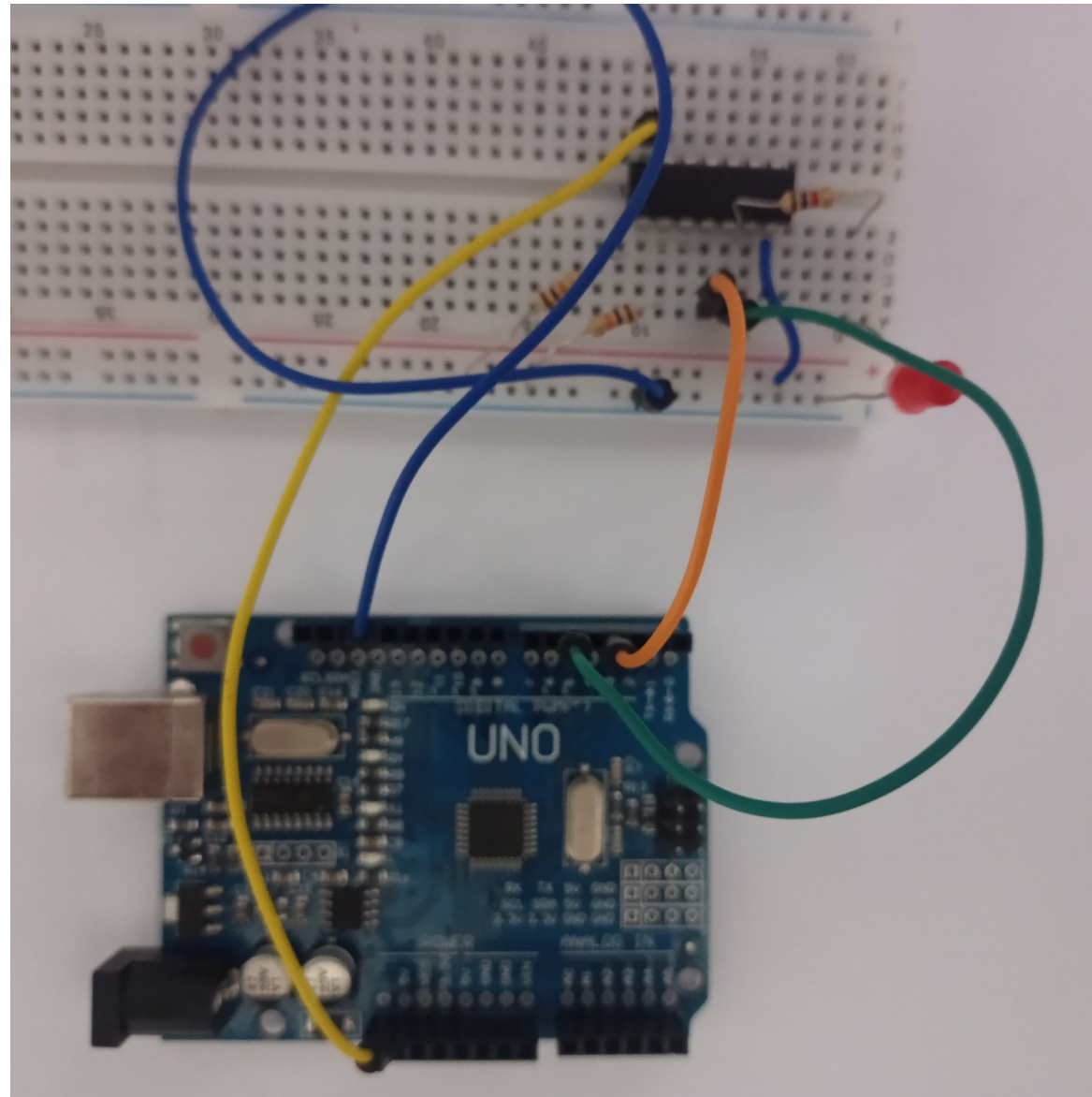

Circuito esquemático – Porta **AND**

